

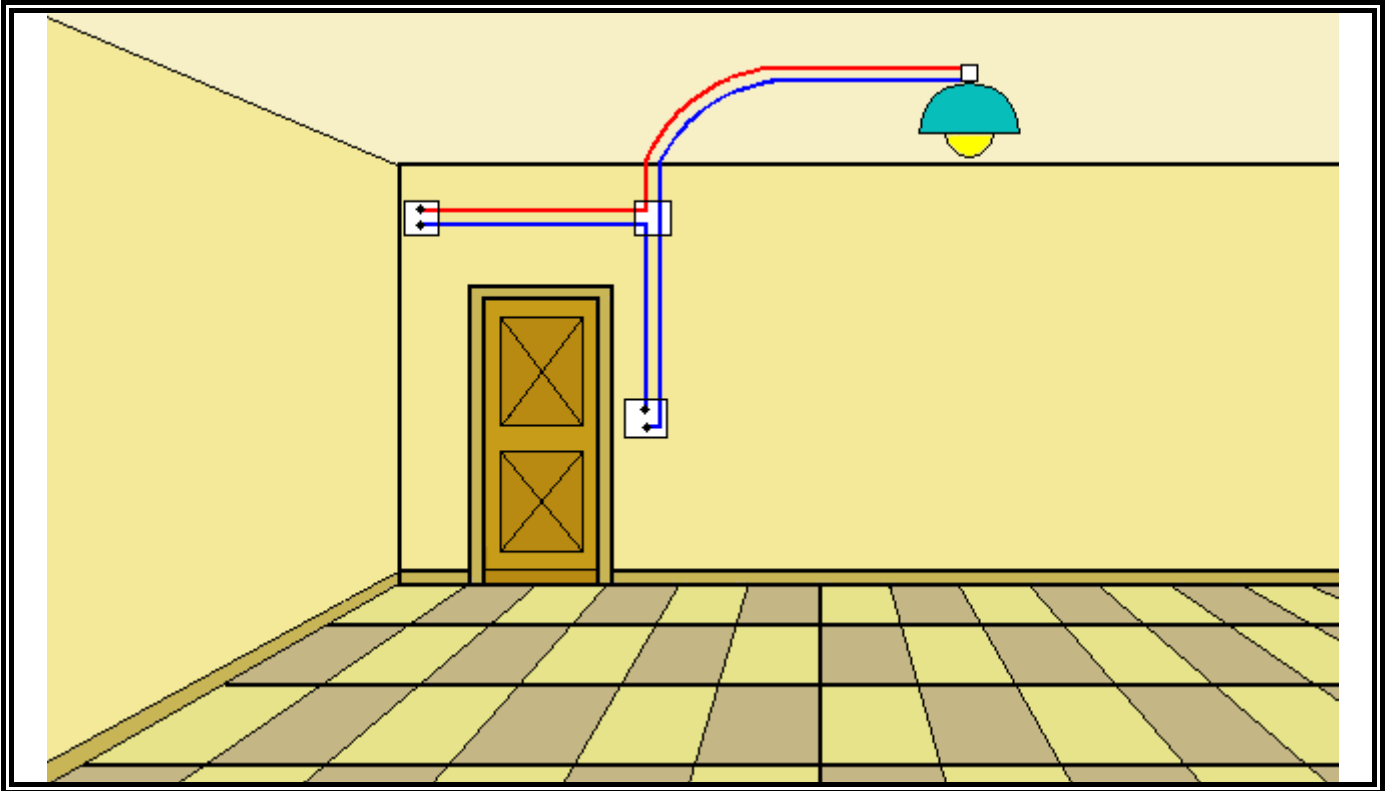


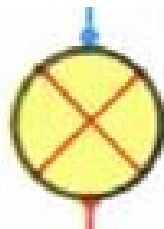
CIRCUITO D'ILLUMINAZIONE A COMANDO SINGOLO





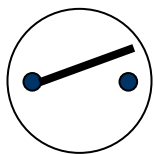
DISEGNA LO SCHEMA DI PRINCIPIO DEL CIRCUITO
D'ILLUMINAZIONE SOPRA RAPPRESENTATO



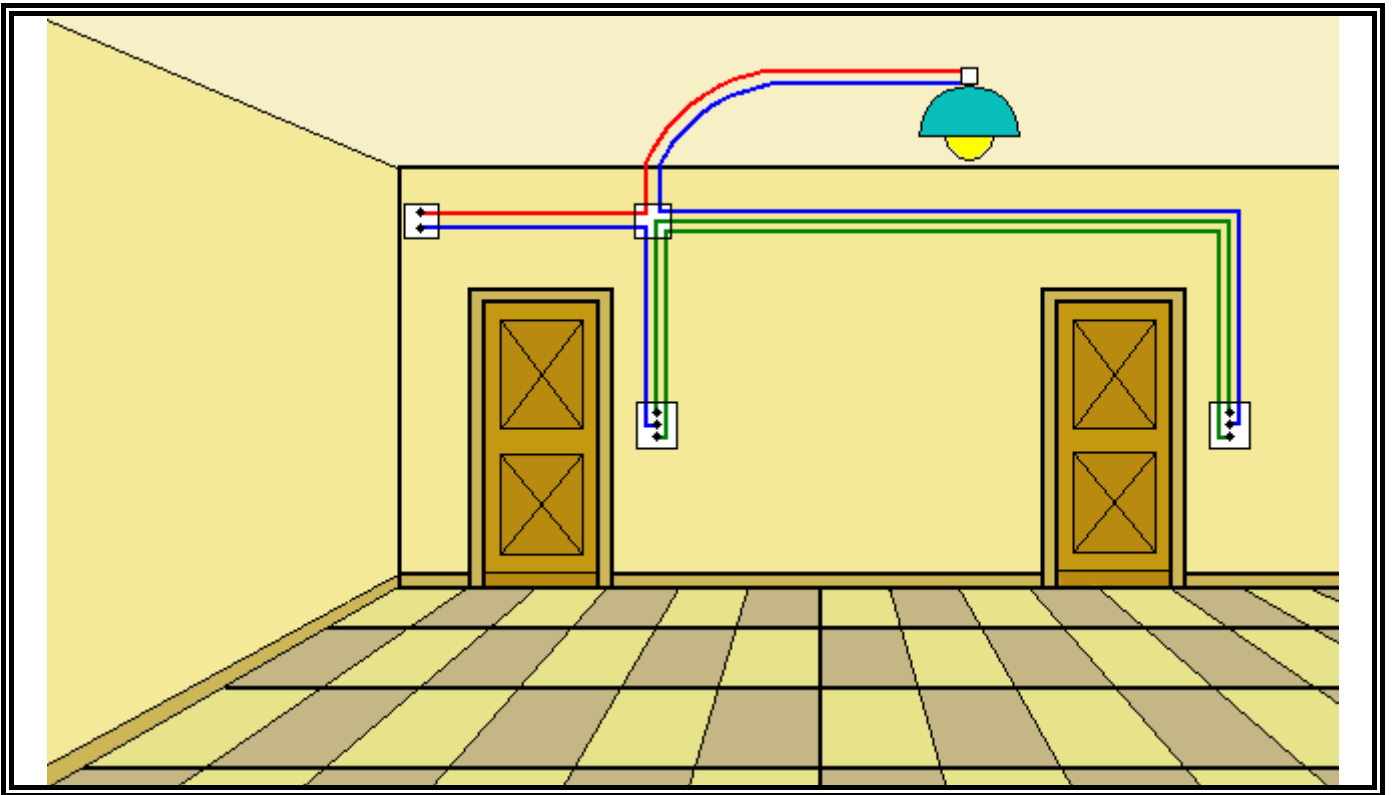
CIRCUITO D'ILLUMINAZIONE
A
COMANDO DOPPIO



 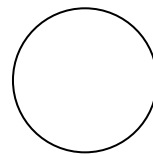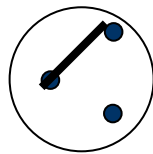
DISEGNA LO SCHEMA DI PRINCIPIO DEL CIRCUITO
D'ILLUMINAZIONE SOPRA RAPPRESENTATO



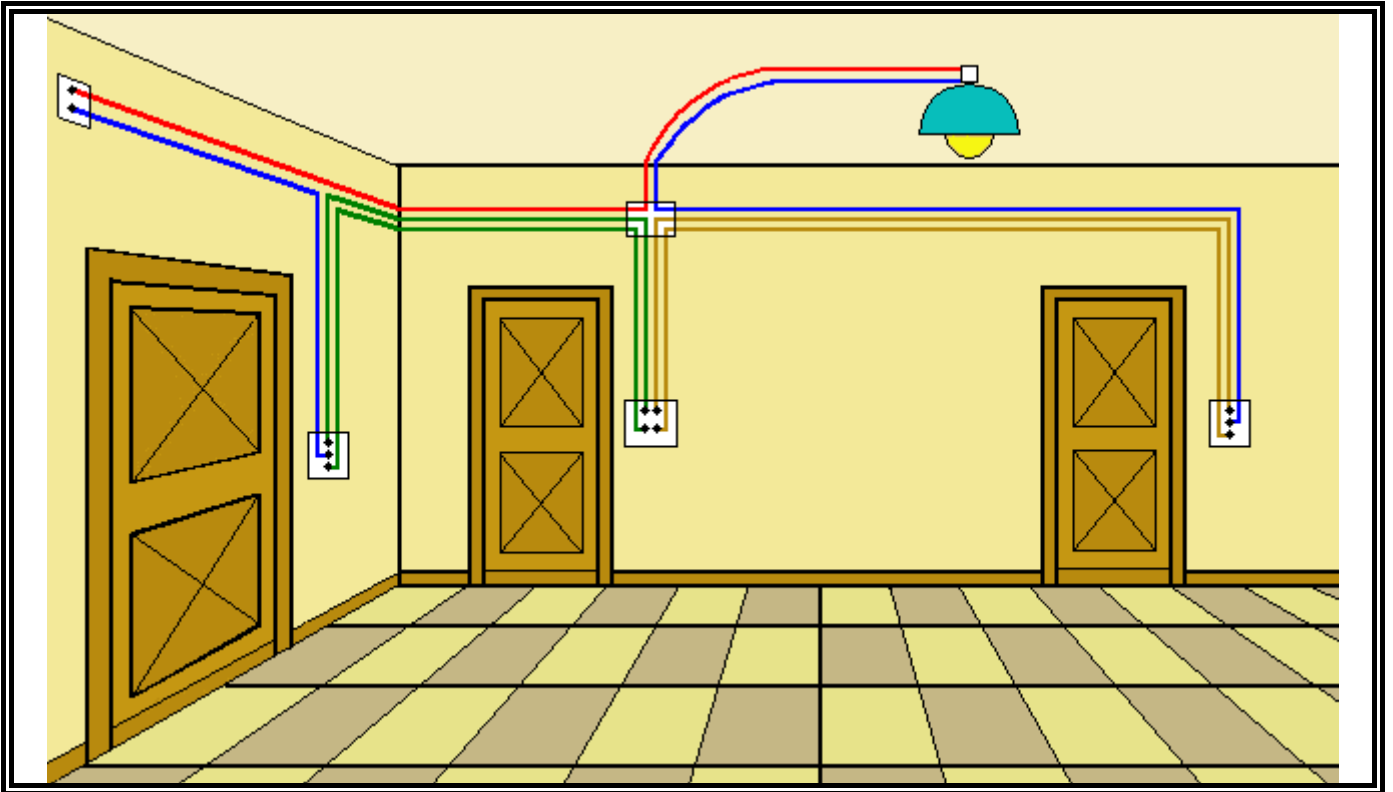
*CIRCUITO
D'ILLUMINAZIONE A
COMANDI MULTIPLI*




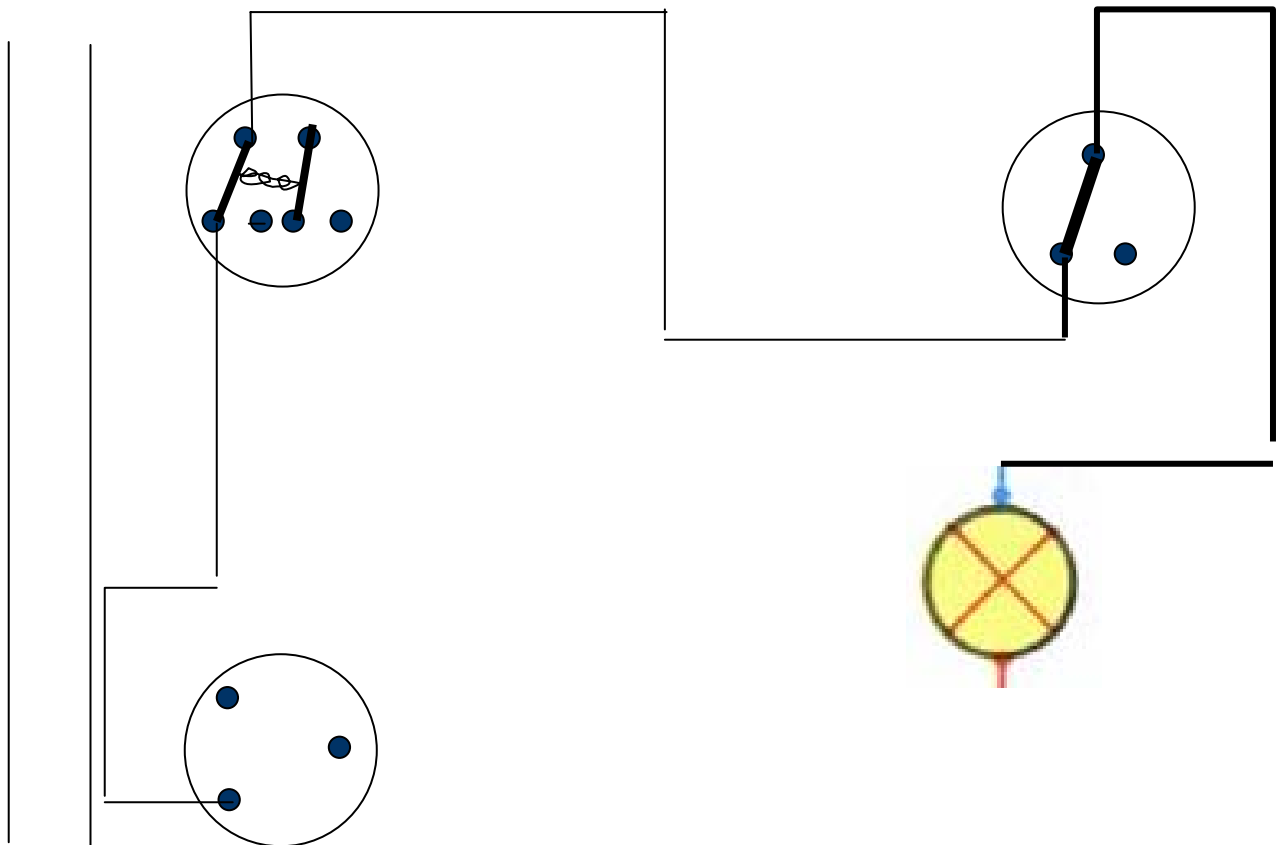
*DISEGNA LO SCHEMA DI PRINCIPIO DEL CIRCUITO
D'ILLUMINAZIONE SOPRA RAPPRESENTATO*




CIRCUITO D'ILLUMINAZIONE A COMMUTATORE

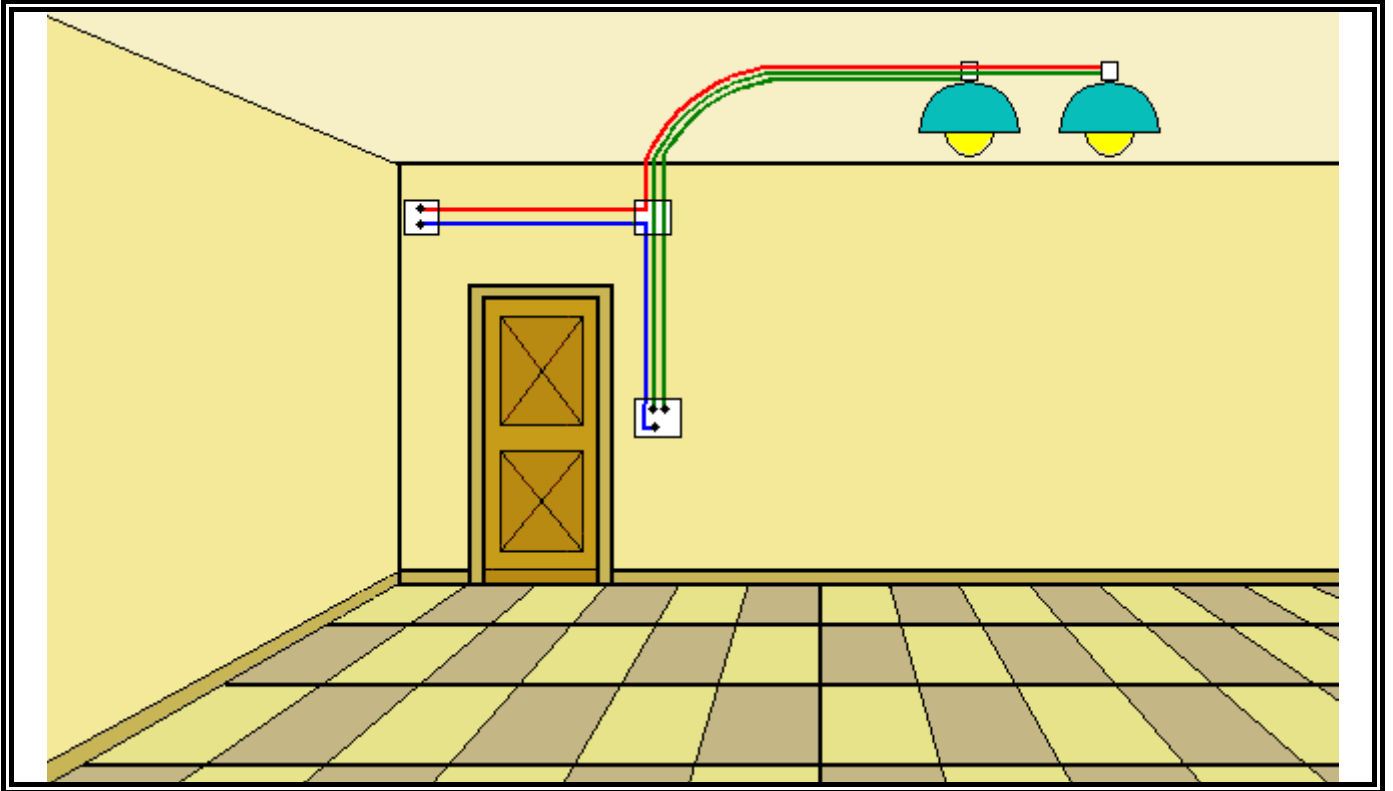

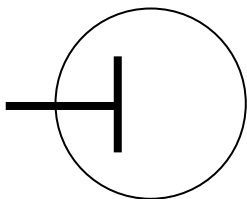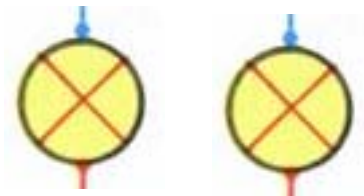DISEGNA LO SCHEMA DI PRINCIPIO DEL CIRCUITO
D'ILLUMINAZIONE SOPRA RAPPRESENTATO



CIRCUITO D'ILLUMINAZIONE A COMMUTATORE

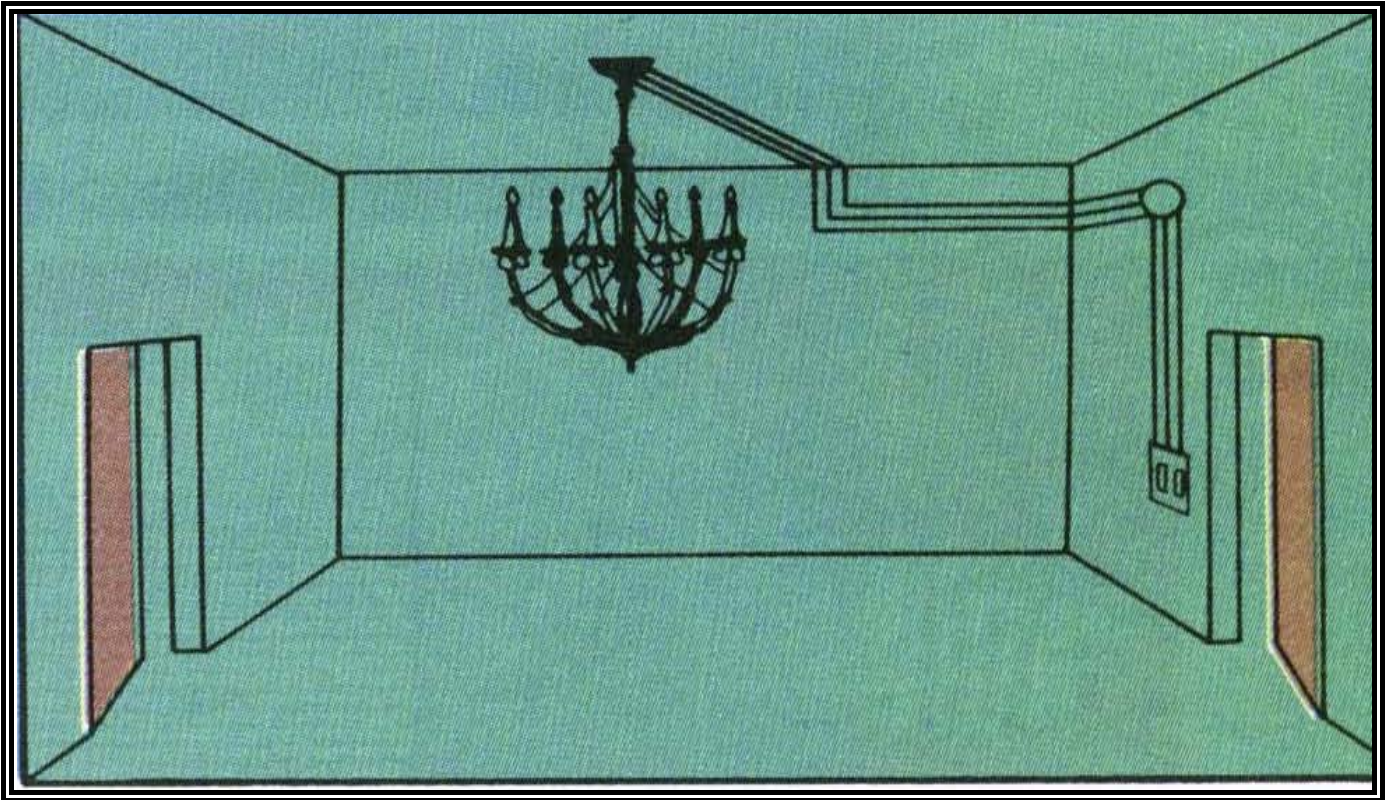

DISEGNA LO SCHEMA DI PRINCIPIO DEL CIRCUITO
D'ILLUMINAZIONE SOPRA RAPPRESENTATO

